



1011 1101 0010 0001



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería


0110 1001 1101 1101

**Máquina de Estados Finitos – Ej. Semáforos**

**Electrónica Digital 2 – 2023-2**

# Máquinas de Estado Finitos

## Diagrama de estados

 


- Para cualquier estado, existen **finitos** estados próximos posibles
- En cada ciclo de reloj, la FSM cambia al siguiente estado
- En un diagrama, todas las posibles transiciones deben estar visibles
- Observe que las entradas y el estado actual determinan el estado siguiente
- El reloj, de cierta manera, es también una entrada
- El estado determina el valor de las salidas (Moore)



# Máquinas de Estado Finitos (2)
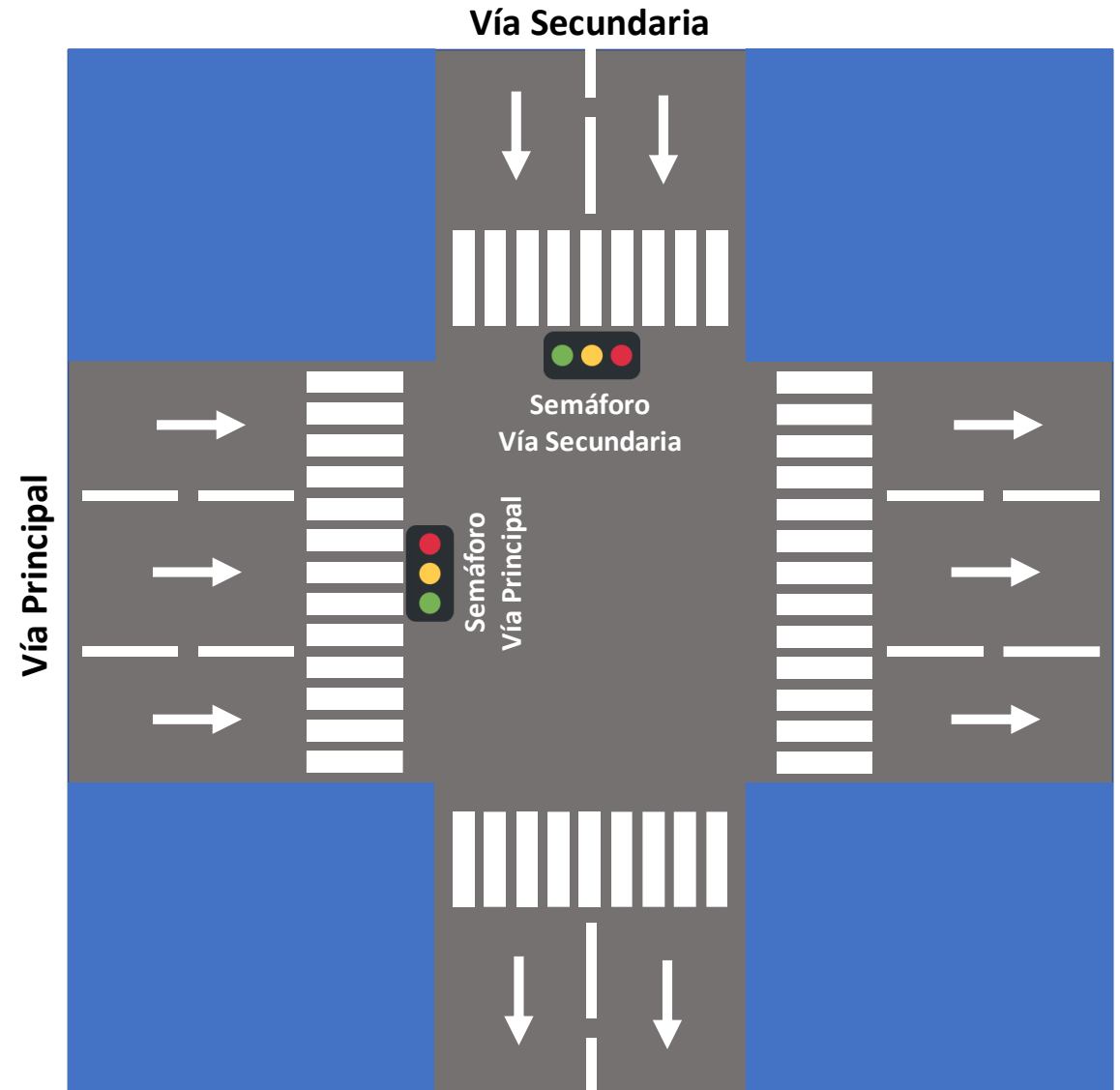
## Implementar una FSM para el controlador de semáforos


- **Vía principal**
  - Verde: 8 segundos
  - Amarillo: 2 segundos
- **Vía secundaria**
  - Verde: 6 segundos
  - Amarillo: 2 segundos



# Máquinas de Estado Finitos (3)
 
## Implementar una FSM para el controlador de semáforos


- **Vía principal**
  - Verde: 8 segundos
  - Amarillo: 2 segundos
- **Vía secundaria**
  - Verde: 6 segundos
  - Amarillo: 2 segundos



# Máquinas de Estado Finitos (4)
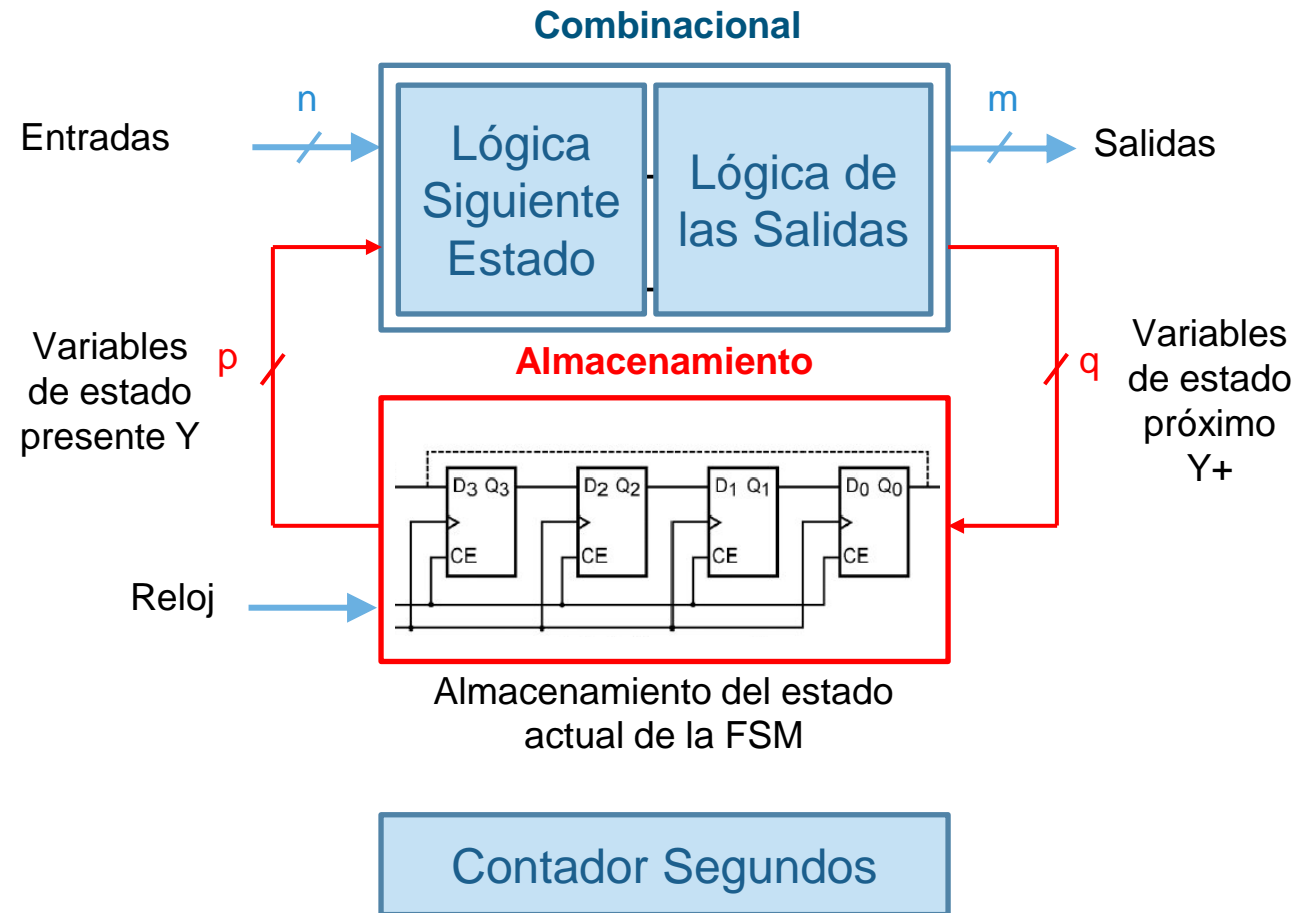
## Esquema para la implementación de la FSM

- Actualización estado actual
- Lógica del estado siguiente
- Lógica de las salidas
- Contador de segundos



# Máquinas de Estado Finitos (5)

## Definición de módulo, puertos entradas/salidas y señales

```
module trafficlight #(fpga_freq = 50_000_000,  
    tgreen_main = 8, tyellow_main = 2, tgreen_sec = 6, tyellow_sec = 2)  
    (clk, nreset, main_lights, sec_lights, clk_seconds);  
  
    /* Entradas y salidas */  
    input logic clk, nreset;  
    output logic [2:0] main_lights;  
    output logic [2:0] sec_lights;  
    output logic clk_seconds;  
  
    /* Circuito para invertir señal de reloj */  
    logic reset;  
    assign reset = ~nreset;  
    /* Señales internas para contar segundos a partir del reloj de la FPGA */  
    logic [3:0] cnt_seconds;    // 4-bits para contar hasta 16 segundos  
    logic cnt_timeIsUp;        // Tiempo completado en estado actual  
    cntdiv_n #(fpga_freq) cntDiv (clk, reset, clk_seconds);  
    ...  
endmodule
```

# Máquinas de Estado Finitos (6)

## Actualización estado actual de la FSM

```
module trafficlight #(fpga_freq = 50_000_000,
    tgreen_main = 8, tyellow_main = 2, tgreen_sec = 6, tyellow_sec = 2)
    (clk, nreset, main_lights, sec_lights, clk_seconds);
    ...
    /* Estados de la FSM y señales internas para estado actual y siguiente */
    typedef enum logic [1:0] {Smg, Smy, Ssg, Ssy} State;
    State currentState, nextState;

    /* Circuito secuencial para actualizar estado actual con el siguiente */
    always_ff @(posedge clk_seconds, posedge reset)
        if (reset)
            currentState <= Smg;
        else
            currentState <= nextState;
    ...
endmodule
```

# Máquinas de Estado Finitos (7)

## Lógica del estado siguiente

```
module trafficlight #(fpga_freq = 50_000_000,
...
/* Circuito combinacional para determinar siguiente estado de la FSM */
always_comb begin
    nextState = currentState;    // Para evitar escribir los else
    case (currentState)
        Smg:
            if(cnt_timeIsUp)
                nextState = Smy;
        Smy:
            if(cnt_timeIsUp)
                nextState = Ssg;
        Ssg:
            if(cnt_timeIsUp)
                nextState = Ssy;
        Ssy:
            if(cnt_timeIsUp)
                ...
    endmodule
```



# Máquinas de Estado Finitos (8)

## Lógica de las salidas

```
module trafficlight #(fpga_freq = 50_000_000,
...
/* Circuito combinacional para manejar las salidas */
always_comb begin
    mainLights = 3'b100;    // Para simplificar cada case
    secLights = 3'b100;    // Para simplificar cada case
    case (currentState)
        Smg:
            mainLights = 3'b001;
        Smy:
            mainLights = 3'b010;
        Ssg:
            secLights = 3'b001;
        Ssy:
            secLights = 3'b010;
    endcase
end
...
endmodule
```

# Máquinas de Estado Finitos (9)

## Contador de segundos

```
module trafficlight #(fpga_freq = 50_000_000,
...
/* Circuito secuencial para el contador de segundos */
always_ff @(posedge clk_seconds, posedge reset) begin
    if (reset) begin
        cnt_seconds <= 0;
        cnt_timeIsUp <= 0;
    end else begin
        cnt_seconds <= cnt_seconds + 1; // No cambia hasta finalizar proc. (<=)
        cnt_timeIsUp <= 0;
        case (currentState)
            Smg:
                if (cnt_seconds == (tgreen_main-1)) begin
                    cnt_timeIsUp <= 1;
                    cnt_seconds <= 0;
                end
            Smy:
...
endmodule
```



# Máquinas de Estado Finitos (10)

## Divisor de Frecuencia

```
module cntdiv_n #(TOPVALUE = 10) (clk, rst, clkdiv);
    input logic clk, rst;
    output logic clkdiv;
    // Bits for the counter
    localparam BITS = $clog2(TOPVALUE);
    // counter register
    logic [BITS - 1 : 0] rCounter;
    // increment or reset the counter
    always @(posedge clk, posedge rst) begin
        if (rst) begin
            rCounter <= 0;
            clkdiv <= 0;
        end else begin
            if (rCounter == (TOPVALUE - 1))
                rCounter <= 0;
            else
                rCounter <= rCounter + 1;
            // Guarantee a registered clock
            clkdiv <= (rCounter >= (TOPVALUE/2)) ? 1'b1 : 1'b0;
        end
    end
end
endmodule
```

# Máquinas de Estado Finitos (11)

## Simulación

  





1011 1101 0010 0001



UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería

0110 1001 1101 1101

# Electrónica Digital 2 – 2023-2

Fin del tema: Máquina de Estados Finitos – Ej. Semáforos